
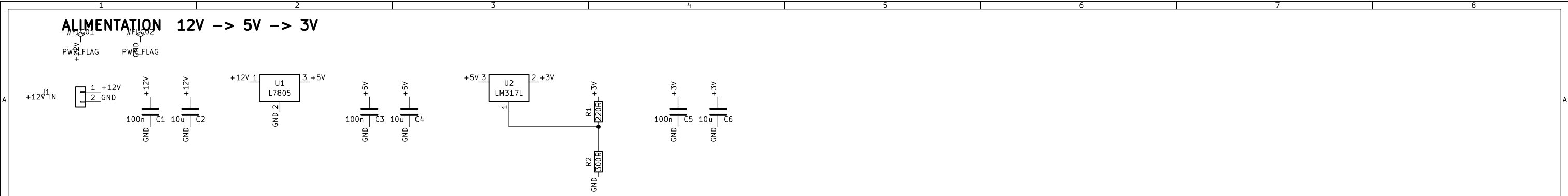


ALIMENTATION 12V --> 5V --> 3V

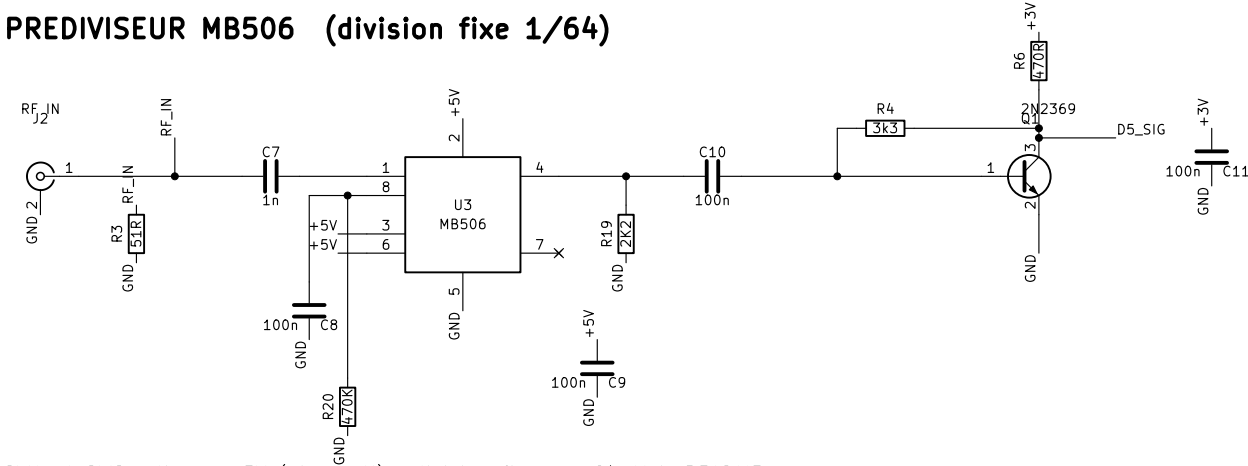


MISE EN FORME 3V --> D5

PREDIVISEUR MB506 (division fixe 1/64)





SW1 et SW2 relies a +5V (niveau H) : division fixe par 64. Voir README.

ARDUINO PRO MINI (alimente en 3V)

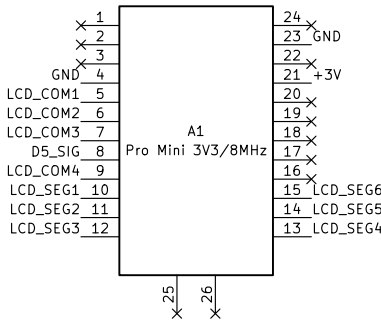

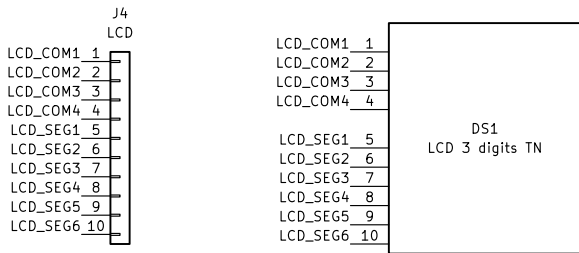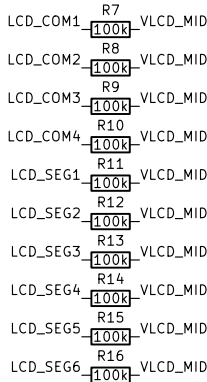AFFICHEUR LCD 3 DIGITS TN (1/4 duty, 1/2 bias, 3V)



R7..R16 : polarisation a mi-tension.
Broche Arduino en haute impédance = 1,5 V, sinon 0 ou 3 V.

R17/R18/C12 : reference VLCD_MID = 3V/2.
J4 : nappe 10 conducteurs vers le LCD deporté.

